

中国科学技术大学计算机学院
《数字电路实验》报告



实验题目: Verilog 硬件描述语言
学生姓名: 黄瑞轩
学生学号: PB20111686
完成日期: 2021.11.01

计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

实验题目

Verilog 硬件描述语言

实验目的

- 掌握 Verilog HDL 常用语法
- 能够熟练阅读并理解 Verilog 代码
- 能够设计较复杂的数字功能电路
- 能够将 Verilog 代码与实际硬件相对应

实验环境

- VLAB 实验中心平台 (vlab.ustc.edu.cn)
- verilog.ustc.edu.cn

实验过程

1. Verilog 关键字

- 实验所用示例 Verilog 代码如下。

```
// module & endmodule
module test(input a, b, clk, output o);
    // code
endmodule

// wire & reg
module test(input wire a, b, clk, output reg o);
    wire s;
    // code
endmodule

// assign & always
module test(input wire a, b, output reg o);
    wire s;
    assign s = a & b;
    always@(*) o = s; // * 表示任意时序控制
endmodule

// posedge & negedge
module test(input wire a, b, clk, output reg o);
    wire s;
    assign s = a & b;
    always@(posedge clk) o <= s;
endmodule

// if & case
module test(input wire a, b, clk, output reg o);
    always@(posedge clk)
        begin
            if(a) o <= a;
            else o <= b;
        end
endmodule

module test(input wire a, b, clk, output reg o);
    always@(posedge clk)
        case({a,b})
            2'b00: o <= 1'b0;
            2'b01: o <= 1'b0;
            2'b10: o <= 1'b0;
            2'b11: o <= 1'b1;
        endcase
endmodule
```

2. Verilog 代码基本结构

3. Verilog 数据及类型

4. Verilog 操作符

5. Verilog 表达式

6. 模块调用

- 实验所用示例 Verilog 代码如下。

```
module add(input a, b, output sum, cout);  
    // 模块主体  
endmodule  
  
module full_add(input a, b, cin, output sum, cout);  
    wire s, carry1, carry2;  
    add add_inst1(a, b, s, carry1); // 通过位置关联  
    add add_inst2(.a(s), .b(cin), .sum(sum), .cout(cout)); // 通过名称关联  
endmodule
```

7. 代码实例

- 8 bit 位宽的 4 选 1 选择器 Verilog 代码如下。

```
module mux_4to1(input [7:0] a,b,c,d, input [1:0] sel, output reg [7:0] o);  
    // always 语句内赋值的信号都应定义成 reg 类型  
    always@(*)    // always 语句内实现组合逻辑  
    begin  
        case(sel)  
            2'b00: o = a; // 组合逻辑使用 “=” 进行赋值  
            2'b01: o = b;  
            2'b10: o = c;  
            2'b11: o = d;  
            default: o = 8'h0;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

- 1~10 循环计数的计数器 Verilog 代码如下。

```
module cnt_1to10(input clk, rst_n, output reg [3:0] cnt);  
    always@(posedge clk or negedge rst_n)  
        // 时序控制条件为时钟上升沿和复位下降沿  
    begin  
        if(!rst_n) cnt <= 4'h1;  
        else if (cnt >= 10) cnt <= 4'h1;  
        else cnt <= cnt + 4'h1;  
    end  
endmodule
```

实验练习

【题目 1】

- 赋值应在赋值语句中进行。

```
module test(input a, output b);  
    assign b = a ? 1'b0 : 1'b1;  
endmodule
```

【题目 2】

- 两个语句空白应分别填入：

```
output reg [4:0] b  
endmodule
```

【题目 3】

- 根据代码，当输入 $a = 8'b0011_0011$ 和 $b = 8'b1111_0000$ 时，各输出信号如下。

$c = 8'b0011_0000$	$d = 8'b1111_0011$
$e = 8'b1100_0011$	$f = 8'b1100_1100$
$g = 8'b0011_0000$	$h = 8'b0000_0110$
$i = 8'b0000_0000$	$j = 8'b1111_0000$
$k = 8'b0100_0011$	

注：声明 i 是 8 位变量，缩位之后最低位为结果，其他位用 0 补充以保证逻辑值正确。

【题目 4】

- 首先，assign 只能赋值 wire 类型的变量，这里 c 是 reg 类型，应当改为

```
module sub_test(input a, b, output reg c);  
    always@(*) c = (a < b) ? a : b;  
endmodule
```

- 其次，第二个模块中，按名字实例化和按位置实例化在一次实例化中不能混用；并且不能用 reg 类型去实例化 wire 类型；自定义模块在实例化时需要指定实例名，应当改为

```
module test(input a, b, c, output o);  
    wire temp;  
    sub_test s1(.a(a), .b(b), .c(temp));  
    sub_test s2(.a(temp), .b(c), .c(o));  
endmodule
```

【题目 5】

- 首先，第一个模块的 output 端口被写在了端口定义外；其次不能在 always 语句中进行实例化；建议实例名不要与模块名重复，以免引起错误。

- 第一个模块的端口定义应当改成

```
module sub_test(input a, b, output o);
```

- 第二个模块实例化语句应该改成

```
module test(input a, b, output c);  
    sub_test sub_test_inst(a, b, c);  
endmodule
```

总结与思考

- 本次实验与理论课部分重叠较多，但是再次阅读 Verilog HDL 的基本语法逻辑相当于复习，也有不错的效果。
- 本次实验难度很小，主要是跟着指导手册进行。
- 本次实验任务量不多，有关任务量的建议将在后面叙述。
- 改进建议：
由于理论课上已经比较系统地讲过 Verilog HDL 的基础语法，建议讲解一些可以调试 Verilog HDL 代码的方法，或者增加一些利用 Vivado 做仿真工作的练习。