

中国科学技术大学计算机学院  
《数字电路实验》报告



实验题目： 使用 Vivado 进行仿真

学生姓名： 黄瑞轩

学生学号： PB20111686

完成日期： 2021.11.13

计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

## 实验题目

使用 Vivado 进行仿真

## 实验目的

- 熟悉 Vivado 软件的下载、安装和使用
- 学习使用 Verilog 编写仿真文件
- 学习使用 Verilog 进行仿真，查看并分析波形文件

## 实验环境

- PC 一台
- Vivado 工具


## 实验练习

### 【题目 1】

- 仿真文件代码如下所示。

```
module test_bench();  
    reg a, b;  
    initial  
        begin  
            a = 1'b1; b = 1'b0;  
            #100 a = 1'b1; b = 1'b1;  
            #100 a = 1'b0; b = 1'b1;  
            #75 a = 1'b0; b = 1'b0;  
            #75 a = 1'b0; b = 1'b1;  
            #50 $finish;  
        end  
    endmodule
```

- 在 Vivado 中进行仿真，仿真结果如下。

 


## 【题目 2】

- 仿真文件代码如下所示。

```
module test_bench();
    reg clk, rst_n, d;
    initial
    begin
        clk = 0;
        rst_n = 0;
        d = 0;
    end
    always #5 clk = ~clk;
    initial #27 rst_n = 1;
    initial
    begin
        #12 d = 1;
        #24 d = 0;
        #20 $finish;
    end
end
endmodule
```

- 在 Vivado 中进行仿真，仿真结果如下。

 

### 【题目 3】


- 首先，根据题干中的代码，添加一个 Design Sources 文件 d\_ff.v，内容如下。

```
module d_ff(input clk, rst_n, d, output reg q);
    always@(posedge clk)
    begin
        if(rst_n == 0) q <= 1'b0;
        else q <= d;
    end
endmodule
```

- 根据 d\_ff 的端口，在不改变题目 2 信号的情况下编写 test\_bench，内容如下。

```
module test_bench();
    reg clk, rst_n, d;
    wire q;
    d_ff inst(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.d(d),.q(q));
    initial
    begin
        clk = 0;
        rst_n = 0;
        d = 0;
    end
    always #5 clk = ~clk;
    initial #27 rst_n = 1;
    initial
    begin
        #12 d = 1;
        #24 d = 0;
        #20 $finish;
    end
endmodule
```

- 在 Vivado 中进行仿真，仿真结果如下。

 

#### 【题目 4】


- 设计的 3-8 译码器的 Verilog 代码如下所示。

```
module decoder(input [2:0] in, output [7:0] out);  
    assign out[0] = ~in[2]&~in[1]&~in[0];  
    assign out[1] = ~in[2]&~in[1]&in[0];  
    assign out[2] = ~in[2]&in[1]&~in[0];  
    assign out[3] = ~in[2]&in[1]&in[0];  
    assign out[4] = in[2]&~in[1]&~in[0];  
    assign out[5] = in[2]&~in[1]&in[0];  
    assign out[6] = in[2]&in[1]&~in[0];  
    assign out[7] = in[2]&in[1]&in[0];  
endmodule
```

- 题目要求遍历所有输入情况，编写的 test\_bench 文件如下所示。

```
module test_bench();  
    reg clk;  
    reg [2:0] in;  
    wire [7:0] out;  
    decoder inst(.in(in),.out(out));  
    initial clk = 0;  
    initial in = 3'b000;  
    always #5 clk = ~clk;  
    always@(posedge clk) in = in + 1'b1;  
endmodule
```

- 在 Vivado 中进行仿真，仿真结果如下。

 

## 总结与思考

- 本次实验中我初步学会了利用 Vivado 实验工具进行仿真，并对 Verilog 语法有了更深刻的理解与运用，总体来说收获很大；
- 本次实验对于初学者稍难，原因在于对 Vivado 工具界面不熟悉、仿真模拟方面缺少前置知识等，需要课外通过查找相关资料进行学习；
- 本次实验只有 4 小题，任务量不大；但是若对讲义阅读不仔细、编写程序时粗心大意，便易使程序出现各种问题，使得调试时间加长；
- 改进建议：  
在指导手册中加入一些在使用 Vivado 时的常见问题及解决方法。