

中国科学技术大学计算机学院
《数字电路实验》报告



实验题目： 简单组合逻辑电路

学生姓名： 黄瑞轩

学生学号： PB20111686

完成日期： 2021. 10. 19

计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

实验题目

简单组合逻辑电路

实验目的


- 熟练掌握 Logisim 的基本用法
- 进一步熟悉 Logisim 更多功能
- 用 Logisim 设计组合逻辑电路并进行仿真
- 初步学习 Verilog HDL 基本语法

实验环境

- PC 一台：安装了 Linux 操作系统的一台虚拟 PC
- VLAB 实验中心平台（vlab.ustc.edu.cn）
- Logisim Version 2.7.1

实验过程

 1. 用真值表自动生成电路
- 设计电路一般的做法是：根据真值表画出各输出项的卡诺图；通过卡诺图写出各输出项的逻辑表达式；根据逻辑表达式画出电路图，完成电路设计。
 - Logisim 具有通过真值表自动生成电路的功能，可以帮助我们完成大部分上述步骤。
 - 新建一个电路文件，并按需拖入引脚（输入和输出）。





所需要的功能在“Project”——“Analyze Circuit”——“Table”选项，按照指导手册上要求的真值表修改输出值，再点击“Build Circuit”即可生成。

输入	输出
0001	1010
0011	0111
1010	0011
1011	0110
1111	0101

- 用真值表中的测试数据进行输入，验证所得电路的正确性。

  
2. 用表达式生成电路图

- 真值表条目数与输入项个数呈指数相关，当输入信号数量较多时，编辑真值表也非常麻烦，而 Logisim 可以直接通过输入的表达式生成电路。
- 选项位置：“Project” — “Analyze Circuit” — “Expression”，填入每个输出信号的表达式，点击“Build Circuit”生成电路。输入指导手册上的示例表达式作为尝试，生成的电路如下右图所示。



PB20111686_黄瑞轩

 - 有时候手动输入的表达式不是最简，生成的电路会占用较多逻辑门，可以使用“Minimized”选项卡对表达式进行简化以减少电路使用的逻辑门数量。采用这种方法后的电路如下左图所示，可以看到电路简化了不少。






PB20111686_黄瑞轩

Logisim: engender_circuit_by_expressions Statistics				
Component	Library	Simple	Unique	Recurs...
Pin	Wiring	11	11	11
NOT Gate	Gates	10	10	10
AND Gate	Gates	5	5	5
OR Gate	Gates	3	3	3
Label	Base	1	1	1
TOTAL (without project's subci...		30	30	30
TOTAL (with subcircuits)		30	30	30

- 通过“Project” — “Get Circuit Statistics”可以统计电路的基本信息。上面这个电路的统计信息如上右图所示。
- 注意：Logisim 的自动生成电路功能，其输入输出信号必须是单 bit 位宽，不支持多 bit 位宽的输入信号，要用到后者时需要将其拆分成多个单 bit 信号。

3. Verilog HDL 语法入门


- Verilog 中有一些关键字，这些关键字有特定含义和专门的用途，不能用来作为信号名或模块名。
- 每个模块都以 **module** 开头，以 **endmodule** 结束。**module** 后面是模块名，括号内是输入输出信号的声明。
- 如果模块功能较复杂的话，可能会用到一些中间信号，需要在模块内部声明。
- Verilog 中也可以注释，单行注释以 “//” 开始，多行注释则使用 “/* 注释内容 */”。
- 两条连续赋值语句的顺序并不会对电路产生影响，并不是前面的先执行后面的后执行。
- **wire** 声明的信号为线网类型，可以通过 **assign** 进行赋值的信号都是这种类型，**wire** 类型是默认类型，凡没有明确声明类型的信号都被当作 **wire** 处理。

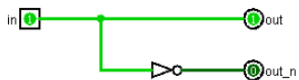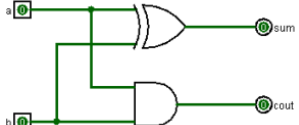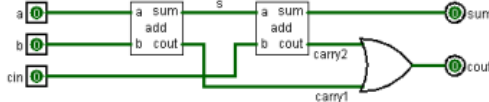电路结构	Verilog HDL 代码
	<pre>module test(input in, output out, out_n); assign out = in; assign out_n = ~in; endmodule</pre>
	<pre>module add(input a, b, output sum, cout); assign {cout, sum} = a + b; endmodule</pre>
	<pre>module full_add(input a, b, cin, output sum, cout); wire s, carry1, carry2; add add1(.a(a), .b(b), .sum(s), .cout(carry1)); add add2(.a(s), .b(cin), .sum(sum), .cout(carry2)); assign cout = carry1 carry2; endmodule</pre>

实验练习

【题目 1】

- 利用实验过程(1.)中的方法生成的电路图如下。

 

【题目 2】

- 根据实验指导手册上的真值表列出表达式如下：

$$Y7 = \sim(G1 \sim G2 \sim G3 A2 A1 A0)$$

$$Y6 = \sim(G1 \sim G2 \sim G3 A2 A1 \sim A0)$$

$$Y5 = \sim(G1 \sim G2 \sim G3 A2 \sim A1 A0)$$

$$Y4 = \sim(G1 \sim G2 \sim G3 A2 \sim A1 \sim A0)$$


$$Y3 = \sim(G1 \sim G2 \sim G3 \sim A2 A1 A0)$$

$$Y2 = \sim(G1 \sim G2 \sim G3 \sim A2 A1 \sim A0)$$

$$Y1 = \sim(G1 \sim G2 \sim G3 \sim A2 \sim A1 A0)$$


$$Y0 = \sim(G1 \sim G2 \sim G3 \sim A2 \sim A1 \sim A0)$$

- 利用实验过程(2.)中的方法生成的电路图如下。

 

【题目 3】

- 按照题目要求设计的电路如下：

 

- Verilog 代码如下：


```
module sel2_1(input a, b, sel, output out);
    assign out = (~sel & a) | (sel & b);
endmodule
```

【题目 4】

- 所需要的四选一选择器的 Verilog 代码如下：

```
module sel4_1(input a, b, c, d, sel0, sel1, output out);
    wire o1, o2;
    sel2_1 S1(o1, a, b, sel0);
    sel2_1 S2(o2, c, d, sel0);
    sel2_1 S3(out, o1, o2, sel1);
endmodule
```

- 电路图如下：

 

【题目 5】

- 根据真值表得到的逻辑式为：

$$y_2 = i_4 + i_5 + i_6 + i_7$$

$$y_1 = \sim i_5 \sim i_4 i_2 + \sim i_5 \sim i_4 i_3 + i_6 + i_7$$


$$y_0 = \sim i_6 \sim i_4 \sim i_2 i_1 + \sim i_6 \sim i_4 i_3 + \sim i_6 i_5 + i_7$$

- Verilog 代码为：

```
module encode8(input i7, i6, i5, i4, i3, i2, i1, i0, output y2, y1, y0);
    assign y2 = i4 | i5 | i6 | i7;
    assign y1 = ~i5 & ~i4 & i2 | ~i5 & ~i4 & i3 | i6 | i7;
    assign y0 = ~i6 & ~i4 & ~i2 & i1 | ~i6 & ~i4 & i3 | ~i6 & i5 | i7;
endmodule
```

【题目 6】

 - 其功能为：s1 表示 a, b, c 三者作为单 bit 二进制数相加后最低位是否为 1，s1 = 1 表示是；s2 表示 a, b, c 三者作为单 bit 二进制数相加后最低位是否为 0，s2 = 1 表示是。
- 对应的电路图如下：



总结与思考

- 本次实验使我了解了利用 Logisim 将真值表和逻辑表达式转换为电路的方法，减轻了未来使用其进行作业的任务量。知道了统计电路信息和查阅真值表的方法，减轻了检查电路正确性的工作量。并且学习了 Verilog HDL 语言的书写与使用。
- 本次实验练习均可以反复利用自动生成电路的功能，在第一次实验的基础上简化了设计电路的过程，使得练习做起来难度不大。
- 本次实验任务量不多，练习题难度逐渐递进，综合地应用了所学知识，使得实验不显得繁琐。关于本次实验任务量的建议将写在下一部分。
- 改进建议：
 - ① Verilog HDL 语言的介绍和练习已经在理论课上完成，不需要再在实验中单独设置一个部分再来讲解，建议删除实验过程中“Verilog HDL 语法入门”这一部分。
 - ② 题目 6 的功能分析部分与理论课重合，生成电路的部分与前面习题重合，徒增任务量，建议去掉或改成其他习题。